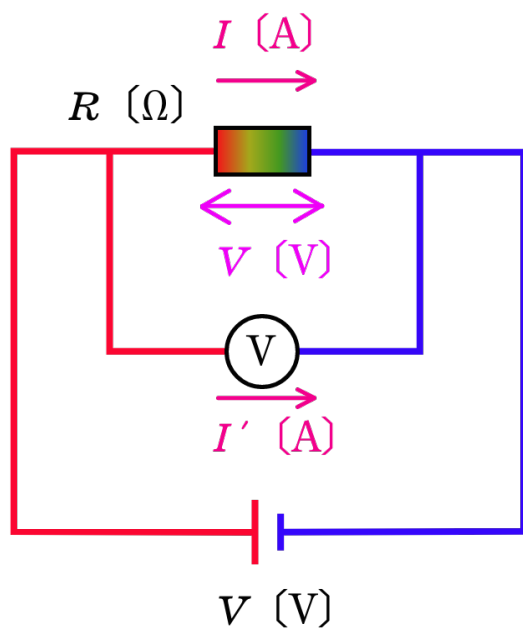


☆電圧計



電圧計は回路に並列につなぐ



内部抵抗は大きい方がよい

※倍率器

内部抵抗 $3.0\text{k}\Omega$ で 3.0V かかると針が最大に振れる



30Vまで測れるようにするには？

