
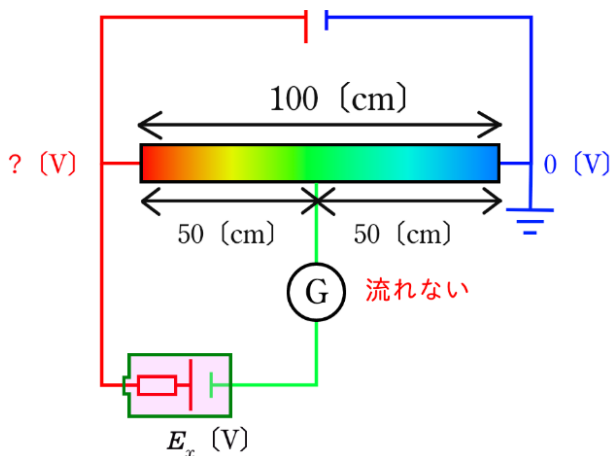
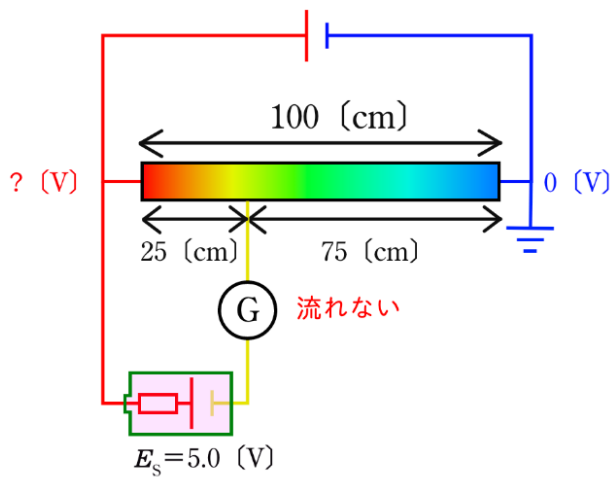
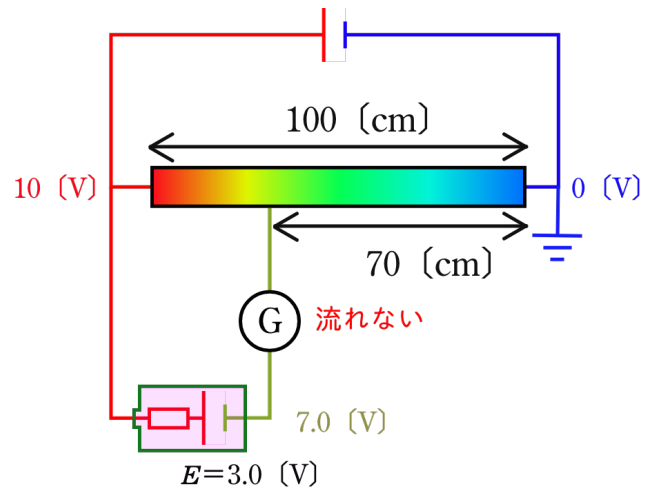


☆電位差計

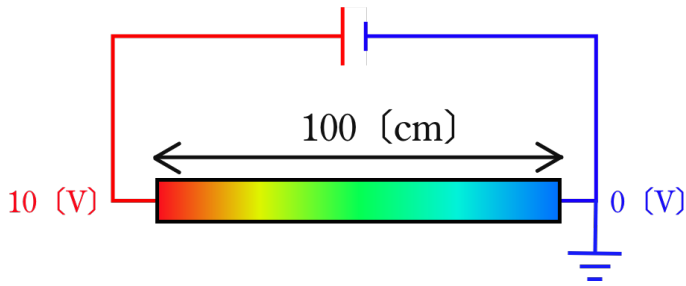

※電位差計

→ 未知の起電力をより正確に測る回路

抵抗線の長さと電位差が比例する

電位の高い方から低い方へ電流が流れる

標準電池 $E_s = 5.0$ (V) ← 起電力がわかっている

→ 抵抗の左端から25cmの位置で $I = 0$

E_x (V) の電池 ← 起電力を求めたい

→ 抵抗の左端から50cmの位置で $I = 0$