

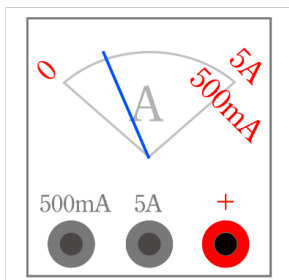


☆電流計

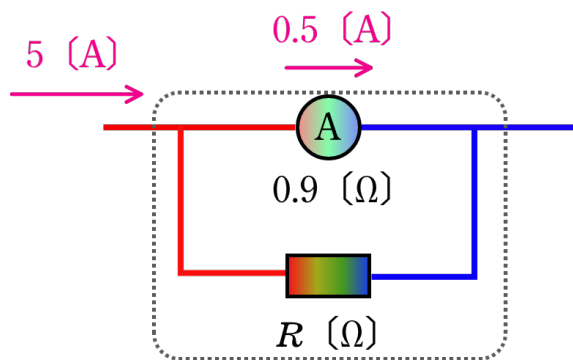

電流計は回路に直列につなぐ

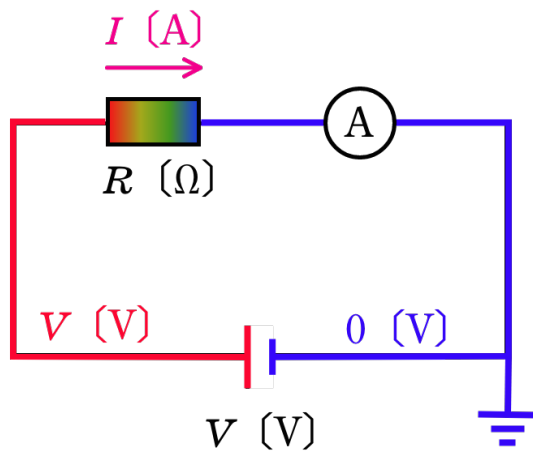

内部抵抗は小さい方がよい

※分流器

内部抵抗 0.9Ω で 500mA 流れると針が最大に振れる



5Aまで測れるようにするには？

電位の式 (キルヒホッフ2の式)