
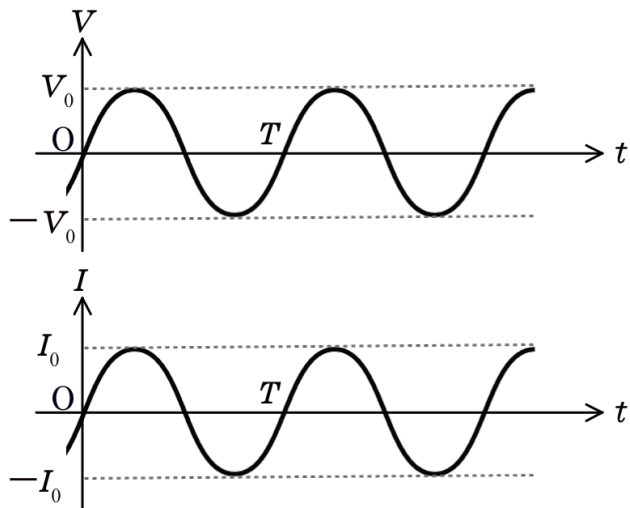


☆抵抗を流れる交流・交流の実効値

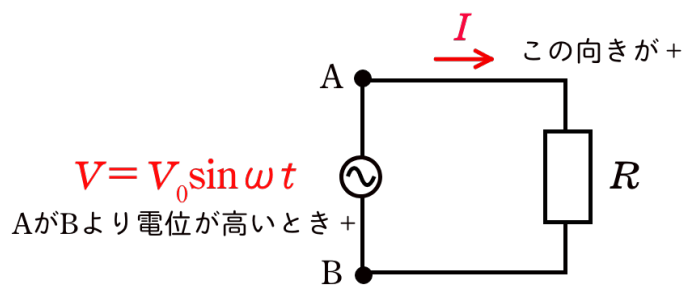

※全ての瞬間でキルヒホッフ II が成立

※抵抗での消費電力

