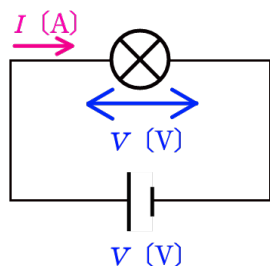



☆非直線抵抗



$V=1.0$ のとき $I=0.3$

$V=2.0$ のとき $I=0.4$

I : 豆電球1個に流れる電流 (A)

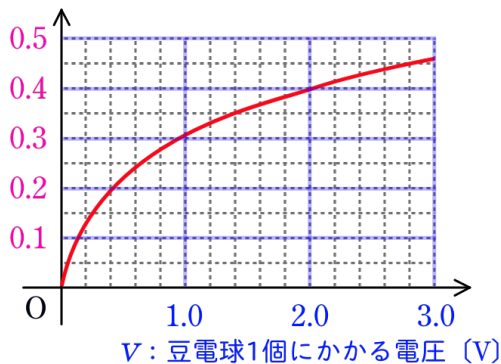

※非直線抵抗

豆電球のフィラメントなどに電流を流す




温度が大きく変化し抵抗値も大きく変化




電流と電圧のグラフが曲線になる

(電流－電圧特性曲線)


例1)

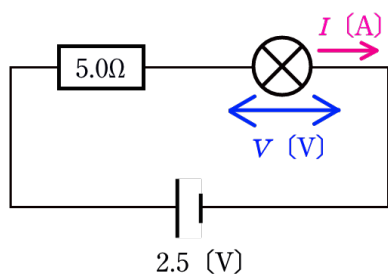

I : 豆電球1個に流れる電流 (A)

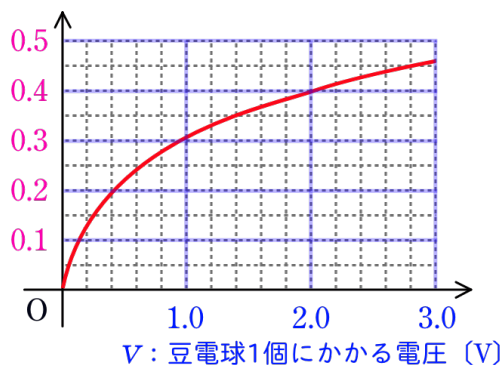

例2)

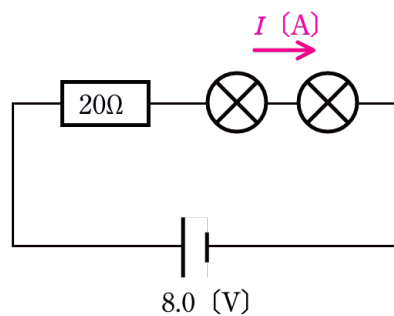

I : 豆電球1個に流れる電流 (A)

