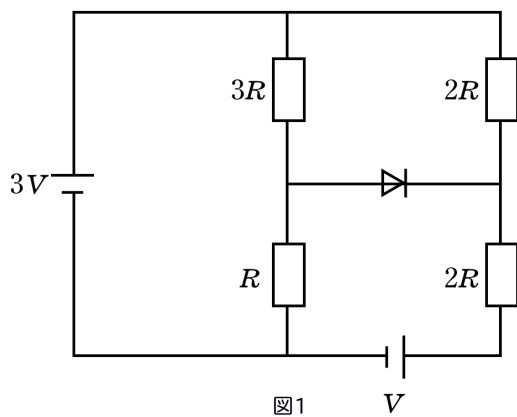


☆電磁気9【ダイオードを含む回路】

(1) 図1の回路の各部分に流れる電流を求めよ。



(2) 図2の回路の各部分に流れる電流を求めよ。

