
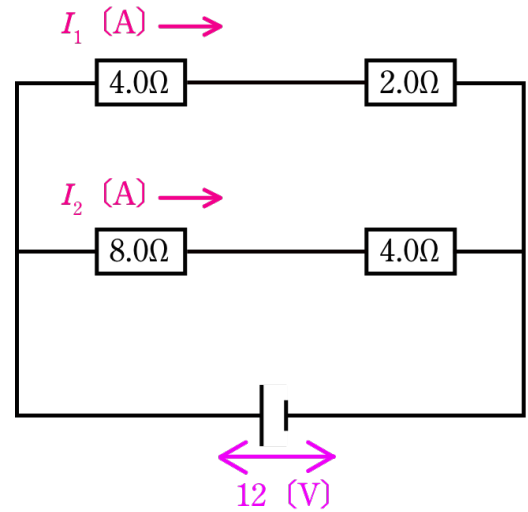



☆ホイートストンブリッジ

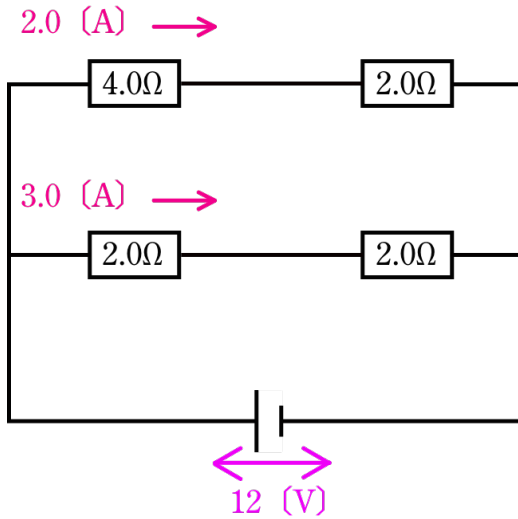

※ブリッジ回路

→ 未知の抵抗値をより正確に測る回路

電位の高い方から低い方へ電流が流れる

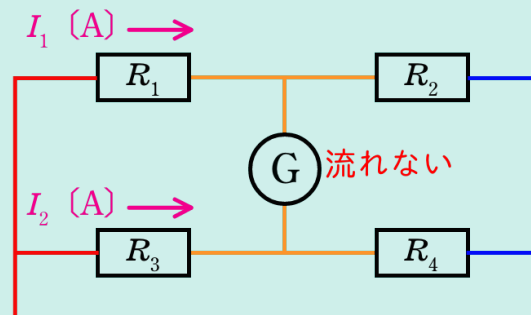

$$R_1 : R_2 = R_3 : R_4$$